

ST. FRANCIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
BASIC SCIENCE & HUMANITIES DEPARTMENT
BASIC ELECTRICAL ENGINEERING

IAT 1 SOLUTION

B.E.E IAT1 2018
SOLUTION & MARKING SCHEME

1 a)

$$-3I_1 - 4(I_1 - I_2) + 10 - 5I_1 = 0$$

$$-12I_1 + 4I_2 = -10 \quad \text{--- (1)}$$

$$-3I_2 - I_2 - 4(I_2 - I_1) = 0$$

$$4I_1 - 8I_2 = 0 \quad \text{--- (2)}$$

$I_1 = 1A \quad I_2 = 0.5A$

$I_{1\Omega} = 0.5A$

(1M)

1b)

converting $2\Omega, 4\Omega, 7\Omega$ delta to star

$$R_1 = \frac{4 \times 2}{4 + 2 + 7} = 0.615\Omega$$

$$R_2 = \frac{7 \times 2}{4 + 2 + 7} = 1.07\Omega$$

$$R_3 = \frac{4 \times 7}{4 + 2 + 7} = 2.15\Omega$$

(1M)



3.329

$R_{AB} = 3.329\Omega$



2018-9-28 13:30

c.) complete derivation and proof for $R_L = R_{th}$ (1 1/2 M)

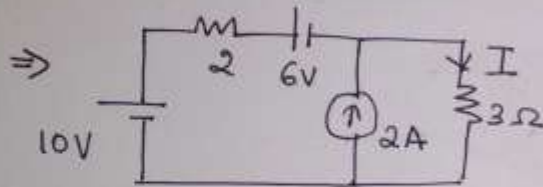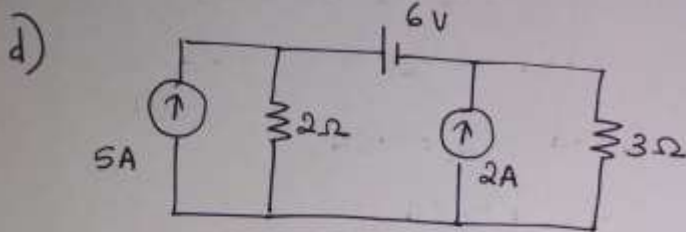
P_{max} equation $P_{max} = \frac{V_{th}^2}{4 R_{th}}$ (1/2 M)



(1M)

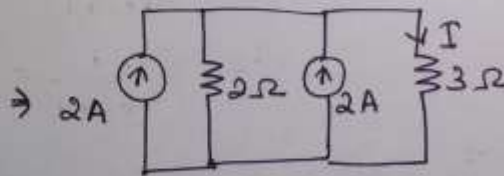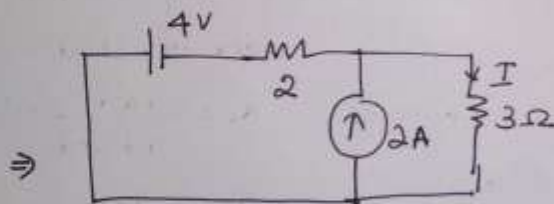

(1M)

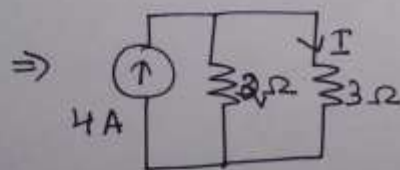

$$I = \frac{4 \times 2}{2+3} = 1.6A$$

e) given $i(t) = 141.4 \sin(314t)$

general equation $i(t) = I_m \sin \omega t$

On comparing; 1. peak value $I_m = 141.4 \text{ A}$ ($\frac{1}{2}M$)

2. $\omega t = 314t$


$2\pi f = 314 \Rightarrow f = \frac{314}{2\pi} = 49.99 \text{ Hz}$ ($\frac{1}{2}M$)

3. Time period $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0.02 \text{ sec}$ ($\frac{1}{2}M$)

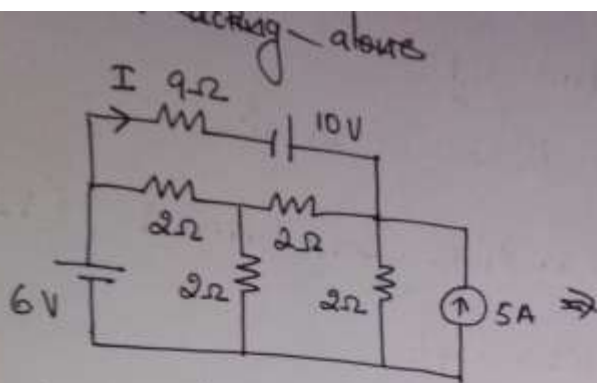4. $i(t=3 \text{ msec}) = 141.4 \sin(314 \times 3 \times 10^{-3})$
 $I = 114.35 \text{ A}$ ($\frac{1}{2}M$).


f). $v = V_m \sin \theta \quad 0 < \theta < \pi$
 $v = 0 \quad \pi < \theta < 2\pi$

$$\begin{aligned} V_{\text{avg}} &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{2\pi} v \, d\theta \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \left\{ \int_0^{\pi} V_m \sin \theta \, d\theta + \int_{\pi}^{2\pi} 0 \, d\theta \right\} \\ &= \frac{V_m}{2\pi} \int_0^{\pi} \sin \theta \, d\theta \\ &= \frac{V_m}{2\pi} [-\cos \theta]_0^{\pi} \\ &= \frac{V_m}{2\pi} [-(-1-1)] = \frac{V_m}{2\pi} \times 2 \end{aligned}$$



(1/2 M)

10v acting alone

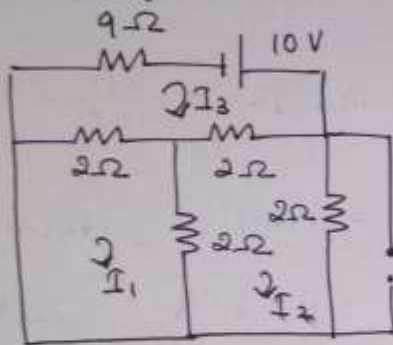

$$\text{mesh ①} \Rightarrow 4I_1 - 2I_2 - 2I_3 = 0 \quad \text{--- ①}$$

$$\text{mesh ②} \Rightarrow 6I_1 - 2I_1 - 2I_3 = 0 \quad \text{--- ②}$$

$$\text{mesh ③} \Rightarrow -2I_1 - 2I_2 - 13I_3 = 10 \quad \text{--- ③}$$


$$I_1 = 0.784 \text{ A}$$

$$I_2 = 0.588 \text{ A}$$

$$I_3 = 0.980 \text{ A}$$

$$I_{q'} = I_3 = 0.98 \text{ A} (\rightarrow)$$

6v acting alone

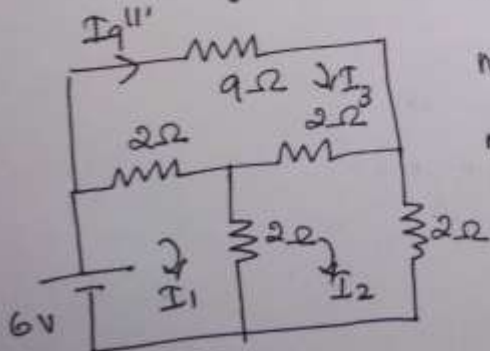

$$\text{mesh ①} \quad 4I_1 - 2I_2 - 2I_3 = 6 \quad \text{--- ①}$$

$$\text{mesh ②} \quad -2I_1 + 6I_2 - 2I_3 = 0 \quad \text{--- ②}$$

$$\text{mesh ③} \quad 13I_1 - 2I_2 + 13I_3 = 0 \quad \text{--- ③}$$

$$I_1 = 2.176 \text{ A}$$


$$I_2 = 0.882 \text{ A}$$

$$I_3 = 0.470 \text{ A}$$

$$I_{q''} = 0.470 \text{ A} (\rightarrow)$$

(1/2 M)

5A current source acting alone.

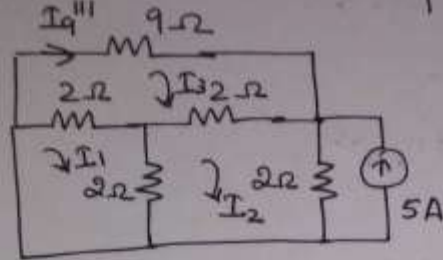

mesh ① $4I_1 - 2I_2 - 2I_3 = 0$ — (1)

mesh ② $-2I_1 + 6I_2 - 2I_3 = -10$ — (2)

mesh ③ $-2I_1 - 2I_2 + 13I_3 = 0$ — (3)

$I_1 = -1.470 \text{ A}$

$I_2 = -2.352 \text{ A}$


$I_3 = -0.588 \text{ A}$

$I_{q''' } = 0.588 \text{ A} (\leftarrow)$

$\therefore I_q = I_q' + I_q'' + I_q''' = 0.980 + 0.440 - 0.588$

$I_q = 0.862 \text{ A} (\rightarrow)$ (2M)

2b) Calculation of I_N .

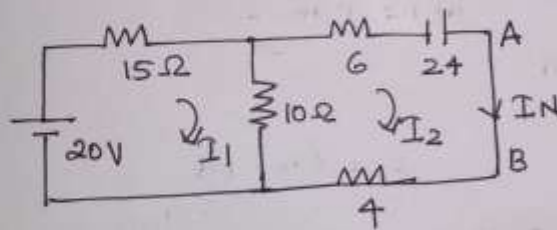

mesh ①

$-25I_1 + 10I_2 = -20$ — (1)


mesh ②

$10I_1 - 20I_2 = -24$ — (2)


$I_1 = 1.6 \text{ A}$


$I_2 = 2 \text{ A}$ (2M)

$\therefore I_N = 2 \text{ A}$

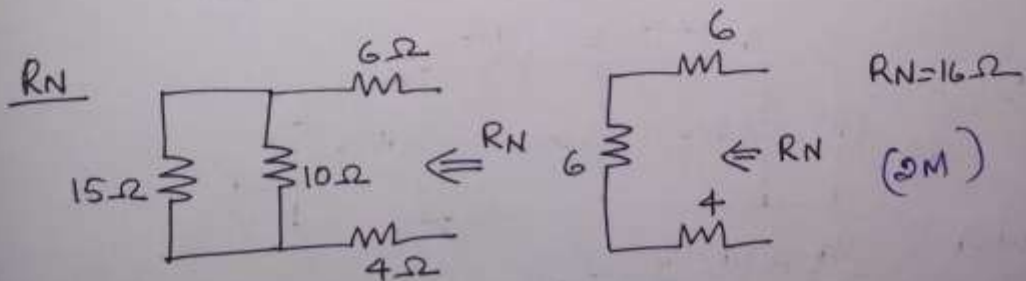

Norton's equivalent circuit;

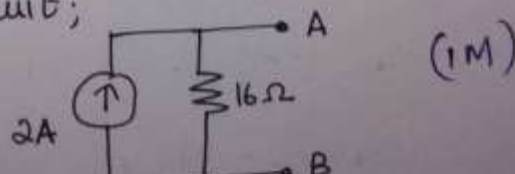

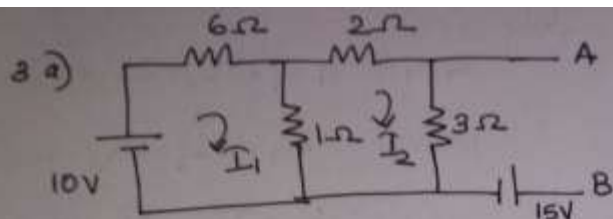



$$-7I_1 + I_2 = -10 \quad \text{--- (1)}$$

$$I_1 - 6I_2 = 0 \quad \text{--- (2)}$$


$$I_1 = 1.463A$$

$$I_2 = 0.2439A$$

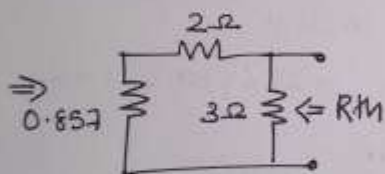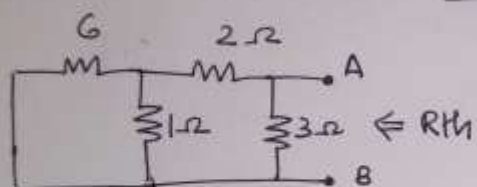
$$V_{th} = -15 + 3I_2 = \underline{\underline{-14.26V}}$$


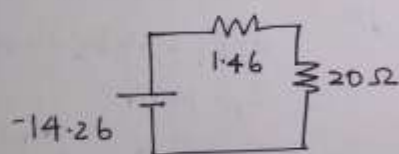
$$R_{th} = \underline{\underline{1.46\Omega}}$$



$$I_L = \underline{\underline{0.664A}}$$

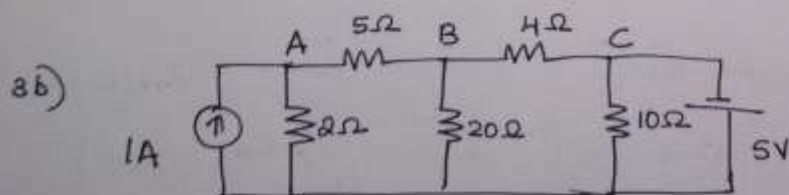

Node A

$$\frac{V_A}{2} + \frac{V_A - V_B}{5} - 1 = 0$$

$$V_A \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{5} \right) - \frac{V_B}{5} = 1$$

$$0.7V_A - 0.2V_B = 1 \quad \text{--- (1)}$$

$$(1\frac{1}{2}M)$$

node B $\frac{V_B}{20} + \frac{V_B - V_C}{4} + \frac{V_B - V_A}{5} = 0$ (17.2M)

$$-0.2V_A + \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5}\right)V_B + \frac{5}{4} = 0.$$

$$-0.2V_A + 0.5V_B = -1.25 \quad \text{--- (2)}$$

$$V_A = 0.806V$$

$$V_B = -2.177V \quad (1M)$$

$$V_C = -5V$$

node C
 $V_C = -5V$
(1M)

2018-9-28 13:37